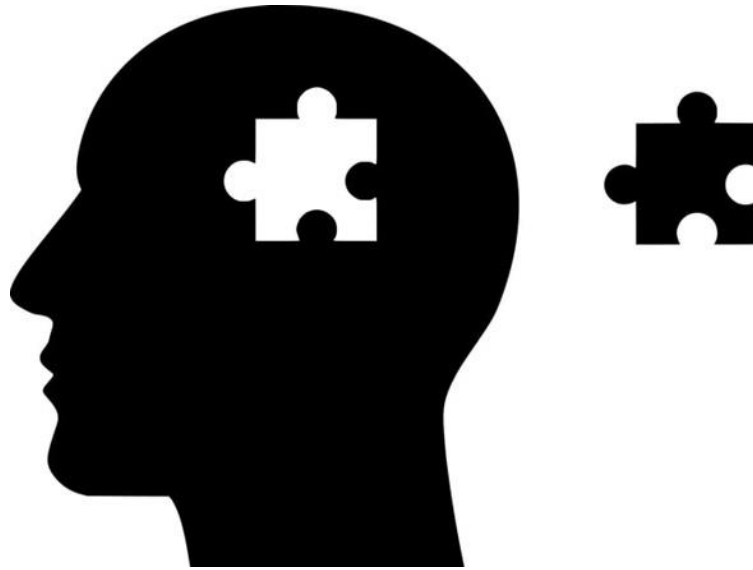





EXERCÍCIOS DE LÓGICA CIRCUITOS

Exercícios


Escrever a expressão dos seguintes circuitos:

Exercício 1

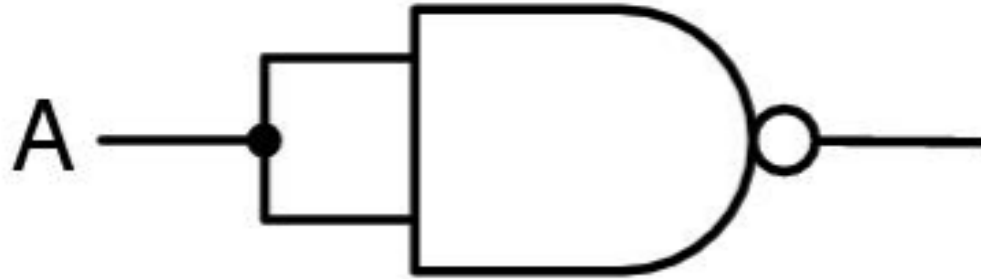


$S =$

Exercício 2

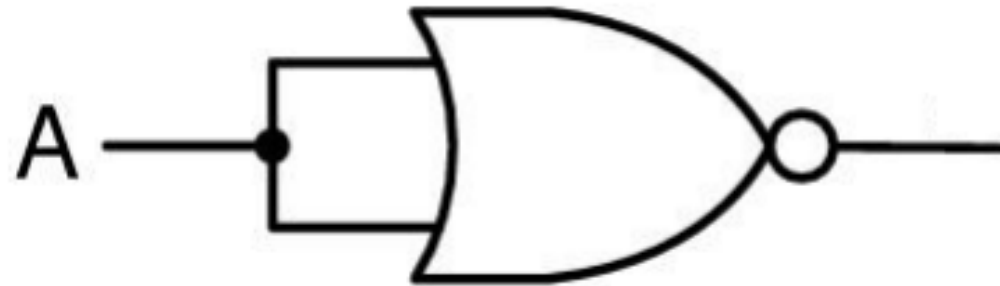


$S =$

Exercício 3

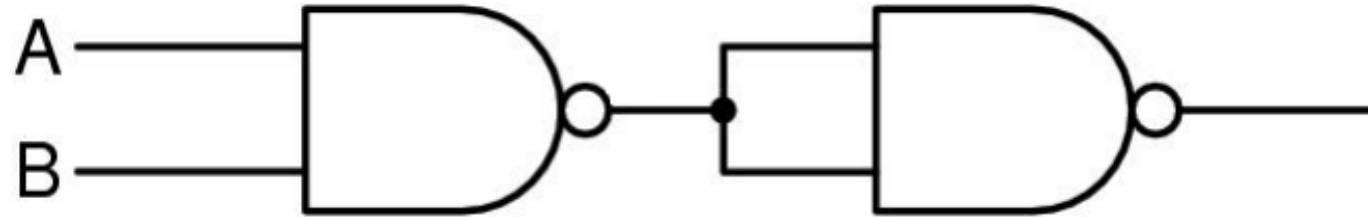


$S =$

Exercício 4

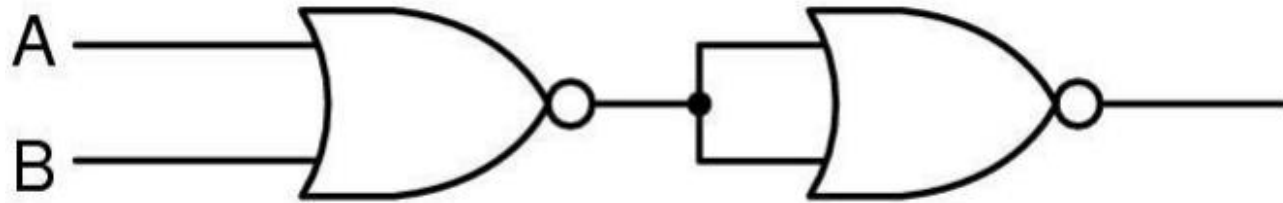


$S =$

Exercício 5

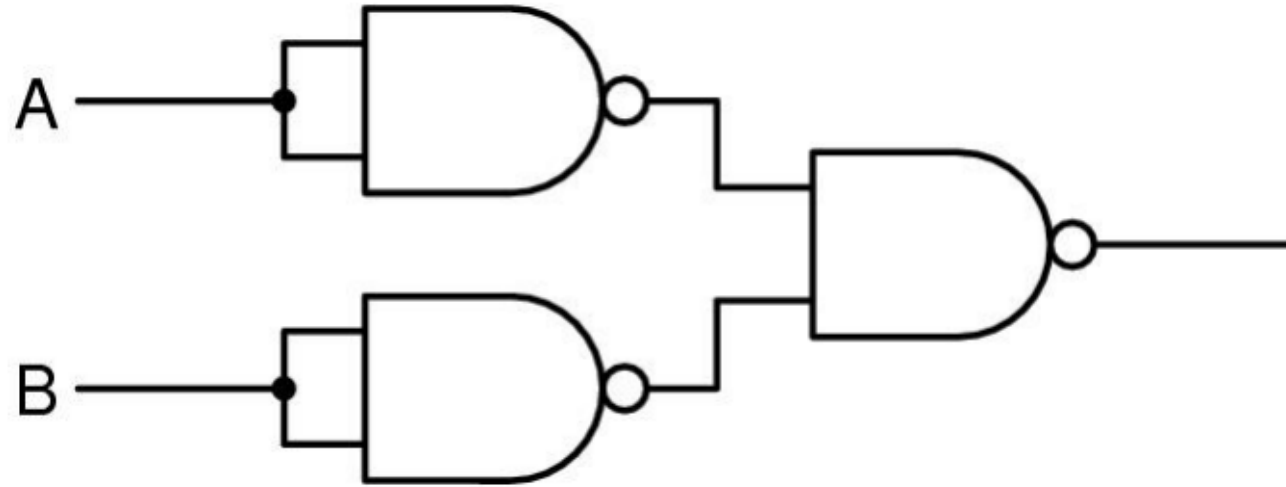


$S =$

Exercício 6

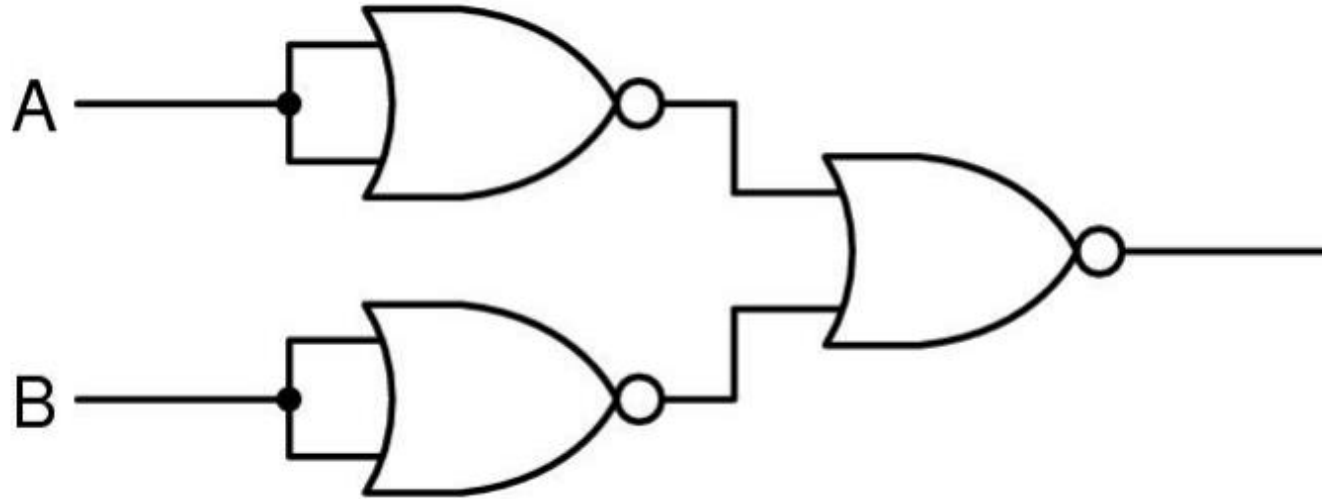


$S =$

Exercício 7

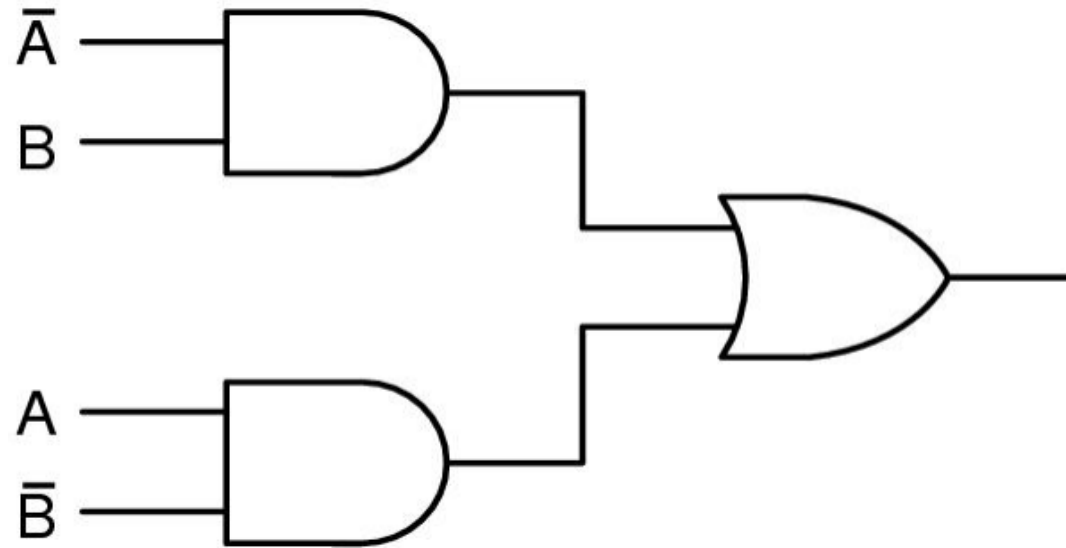


$S =$

Exercício 8

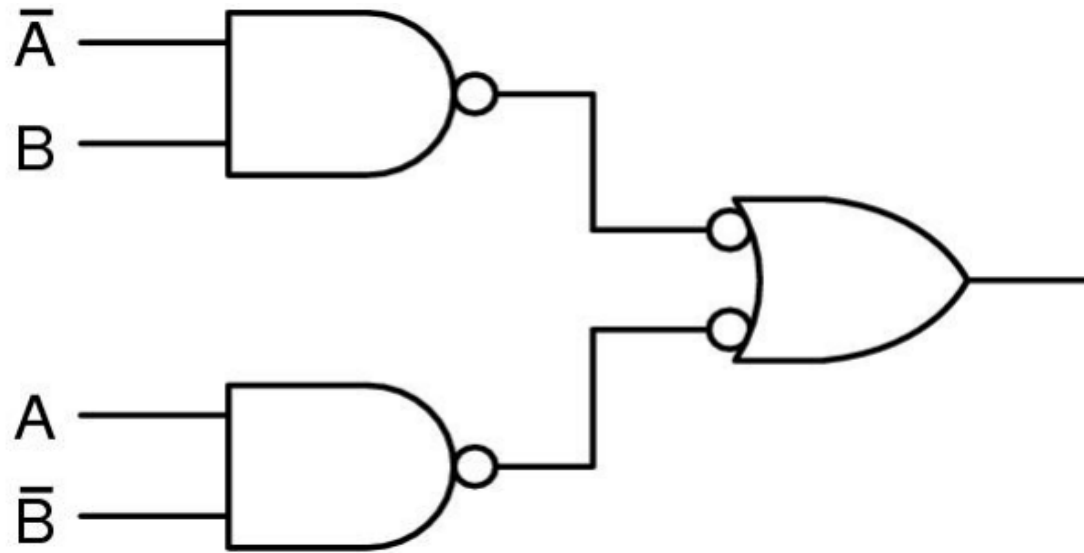


$S =$

Desafio 1

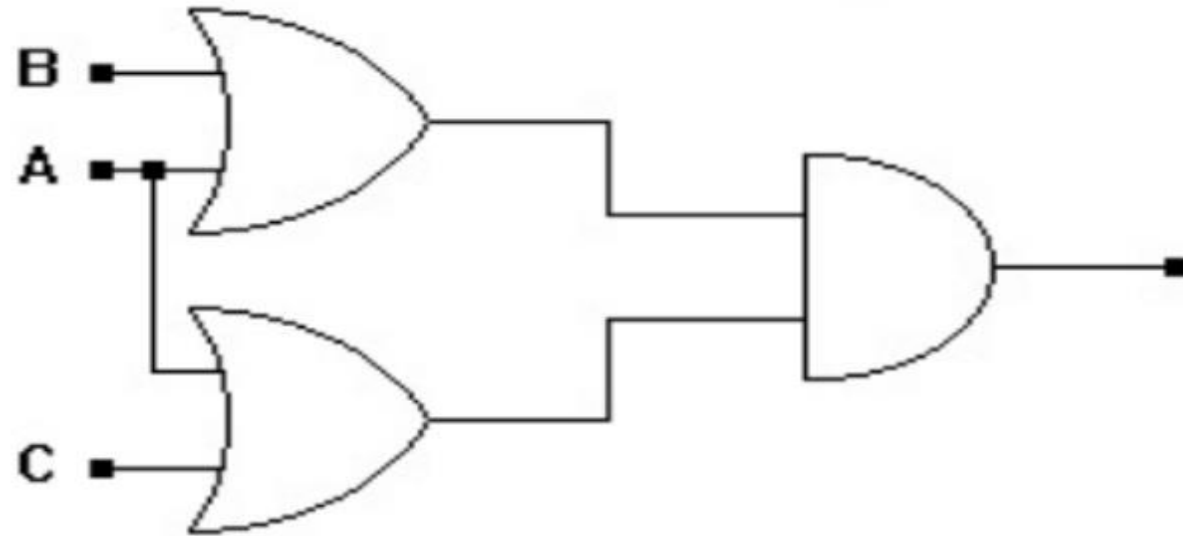


$S =$

Desafio 2

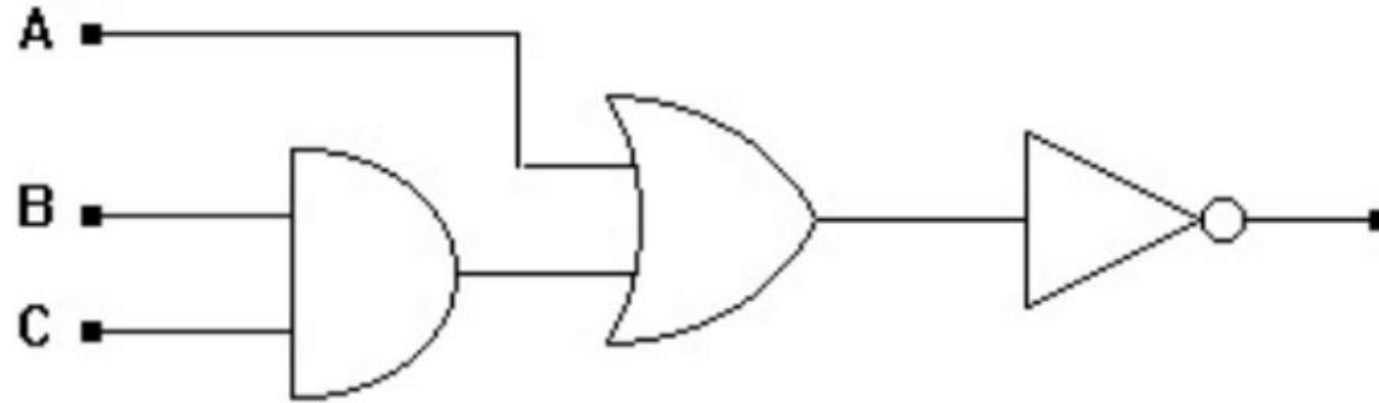


$S =$

Desafio 3

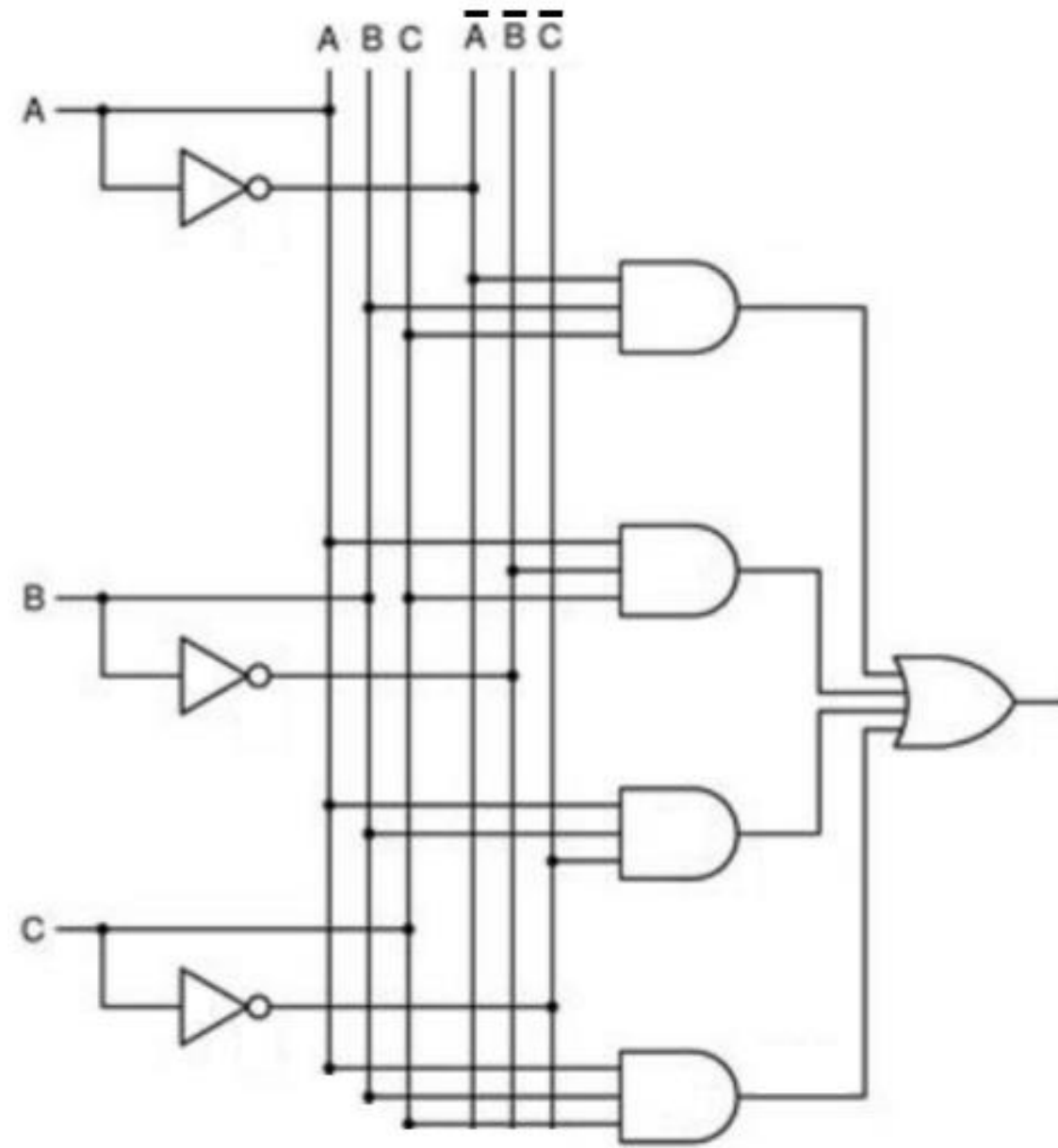

$S =$

Desafio 4

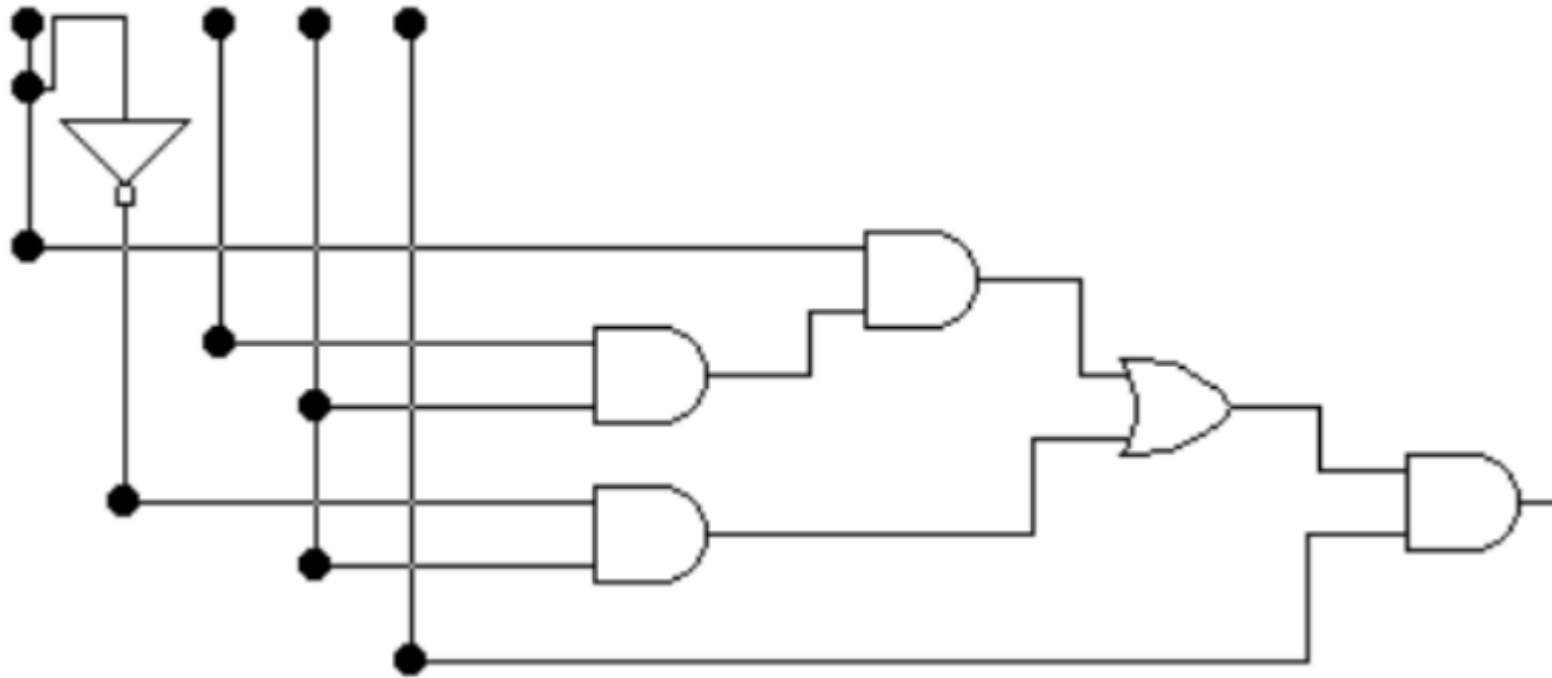

$S =$